

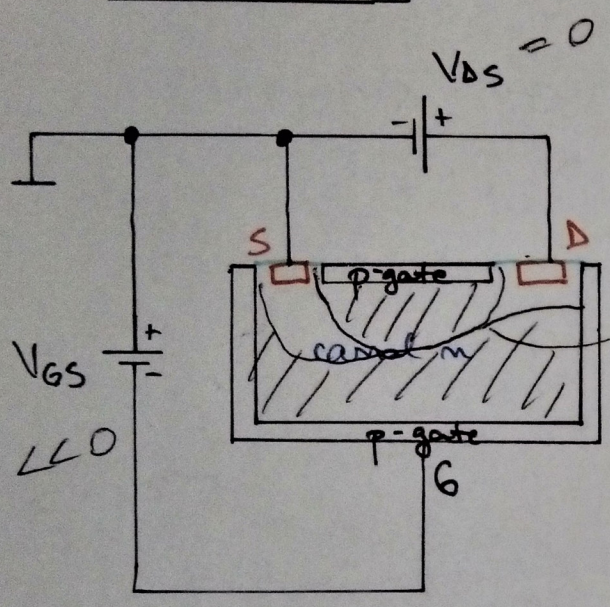
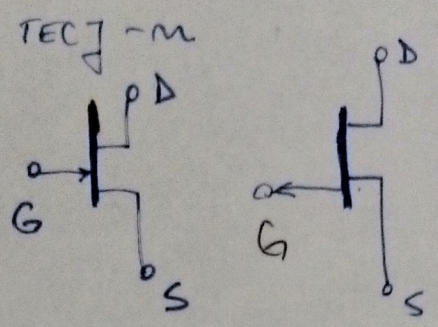


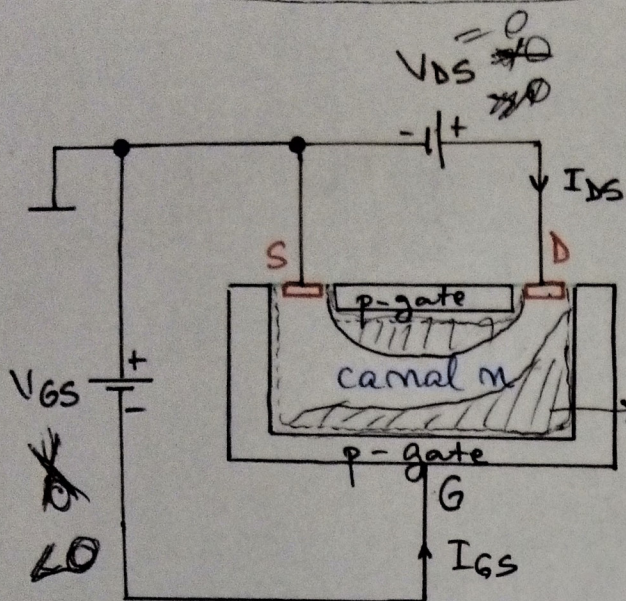JFET cu canal n: ("depletion-type").  $TEC \rightarrow p$




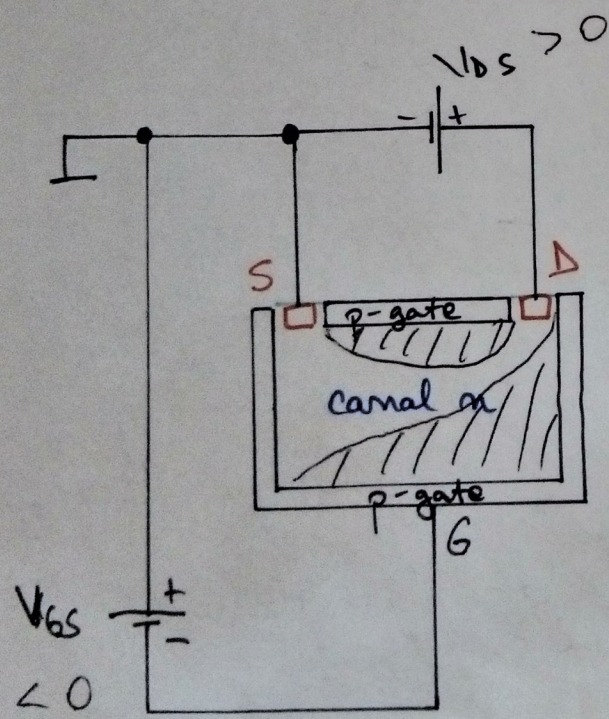pinch-off (tăiere)  $\rightarrow V_T$  ( $V_p$ )



$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_T}\right)^2$$

$I_{DSS}, V_T$  - catalog.

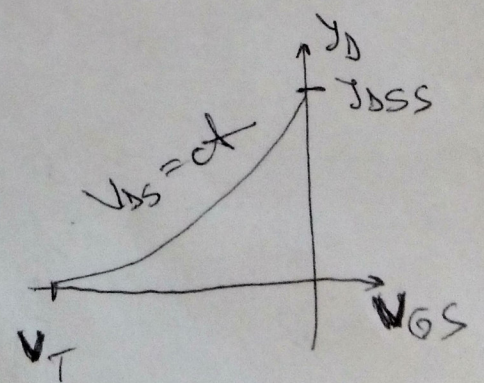

(catalog  $|y_{fs}| \leftarrow$ )  $g_m = \left(\frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}\right)_{V_{DS}=ct}$

-transconduct

$$\mu_d = \left( \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \right)_{V_{GS} = \text{ct.}}$$

- rez. de ieșire


(rez. de drenă)

(catalog  $|Y_{os}| = \frac{1}{r_{d}}$ )

$$V_{DSSat} = V_{GS} - U_T$$

→ configurații ale TEC:


① Switchă comună:

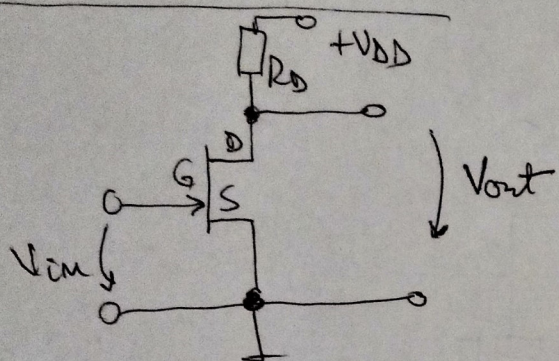


zim mare

$$\Delta \varphi = 180^\circ$$

② Poartă comună:

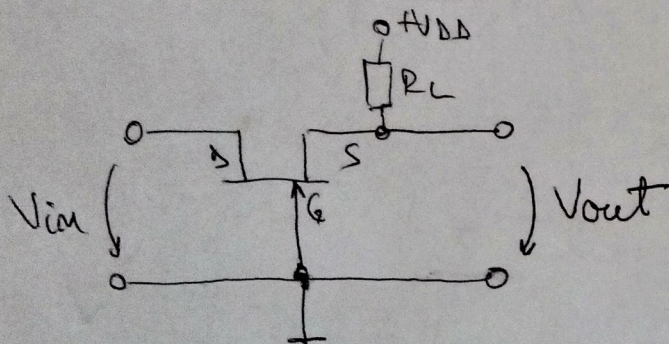

③ Drenă comună:

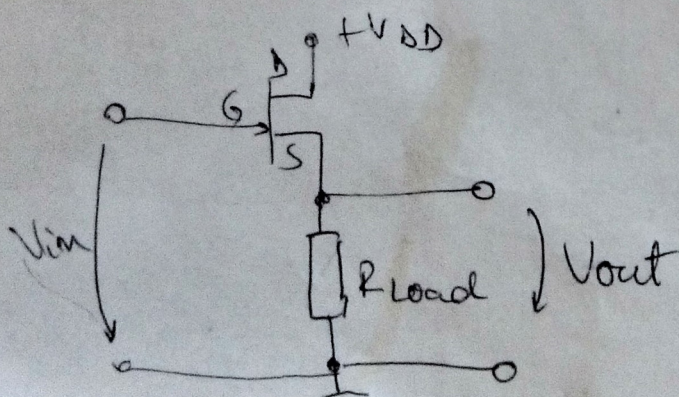


"buffer"

"voltage follower"

# Polarizarea TECJ.

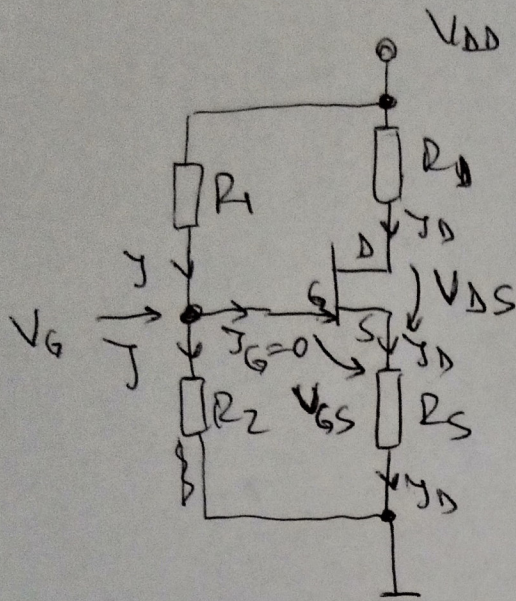1) cu divizor de tensiune în ~~trei~~ poarta.



$$V_{DD} = I_D (R_1 + R_2)$$

$$V_{DD} = I_D R_D + I_D R_S + V_{DS}$$

$$I_D R_2 = V_{GS} + I_D R_S$$

$$R_1, R_2 \rightarrow M\Omega$$

$$R_D, R_S \rightarrow k\Omega$$

Ex: Pentru circuitul de mai sus, găsiți valorile rezistențelor astfel încât  $I_D = 2\text{mA}$ .


$$V_G = 5\text{V}; V_{DD} = 20\text{V}$$

$$I_{DSS} = 4\text{mA}$$

$$V_T = -2\text{V}$$

$$R_D = 2.2\text{k}\Omega$$

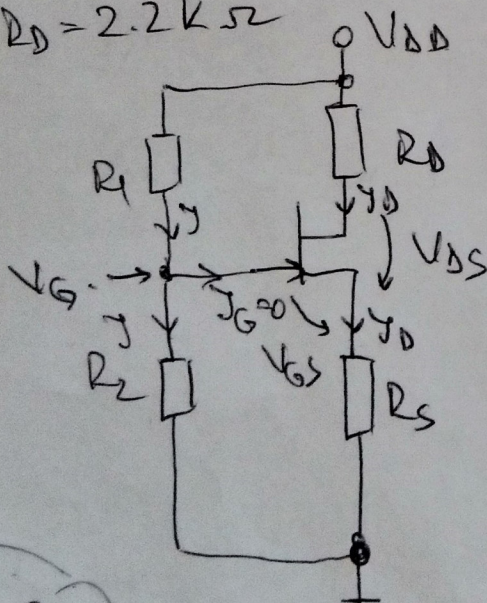Determinați regimul în care se află TECJ.



$$R_1, R_2, R_S = ?$$

$$V_G = 5\text{V} = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$5 = 20 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Leftrightarrow R_1 + R_2 = 4R_2$$

$$\Leftrightarrow 4R_2 = R_1 + R_2 \Rightarrow 3R_2 = R_1 \quad (3)$$

$$R_1 = 3\text{M}\Omega$$

$$R_2 = 1\text{M}\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{3}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_T}\right)^2$$

$$2 \text{ mA} = 4 \text{ mA} \left(1 - \frac{V_{GS}}{-2}\right)^2$$

~~$$\frac{1}{2} = \left(1 - \frac{V_{GS}}{-2}\right)^2$$~~

~~$$\frac{1}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{V_{GS}}{-2} \Rightarrow \frac{V_{GS}}{-2} = \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \Rightarrow \frac{V_{GS}}{-2} = \frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$~~

$$\frac{1}{2} = \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_T}\right)^2$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{V_{GS}}{V_T} \Rightarrow \frac{V_{GS}}{V_T} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{V_{GS}}{V_T} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow V_{GS} = V_T \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) =$$

$$= 0.29 \cdot V_T = -0.29 \cdot 2 =$$

$$\boxed{V_{GS} = -0.58 \text{ V}}$$

$$5 = V_{GS} + I_D R_S$$

$$I_D R_S = 5 + 0.58$$

$$R_S = \frac{5.58}{I_D} = \frac{5.58 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = \boxed{2.79 \text{ k}\Omega}$$

$$V_{DS \text{ sat}} = V_{GS} - V_T =$$

$$= -0.58 + 2 =$$

$$= 1.42 \text{ V}$$


$$V_{DD} = I_D (R_D + R_S) + V_{DS}$$

$$V_{DS} = \frac{V_{DD}}{I_D (R_D + R_S)} =$$

$$= 2 \text{ V}$$

activa (sat)

1) Poarta conectată la masă:

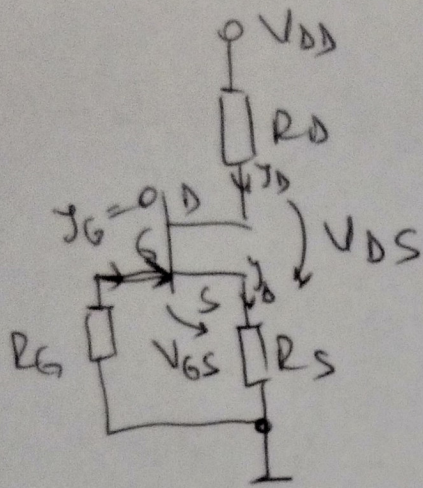

$$V_{DD} = I_D (R_D + R_S) + V_{DS}$$

$$I_D R_G = V_{GS} + I_D R_S$$

$$\boxed{V_{GS} = -I_D R_S}$$

Ex: Pentru schema de mai sus, determinați  $R_D$  astfel încât TECJ să lucreze în regim de saturație.

$$R_G = 1 \text{ M}\Omega$$

$$R_S = 250 \Omega$$

$$I_{DSS} = 9 \mu\text{A}$$

$$V_T = -3 \text{ V}$$

$$V_{DD} = 16 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -I_D \cdot R_S = -250 I_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_T} \right)^2 = 9 \cdot 10^{-3} (1 - 83.33 \cdot I_D)^2 =$$

$$= 9 \cdot 10^{-3} (1 - 166.67 \cdot I_D + 6943.89 \cdot I_D^2)$$

$$I_D = 9 \cdot 10^{-3} - 1.503 I_D + 62.495 I_D^2$$

$$62.495 I_D^2 - 2.503 I_D + 9 \cdot 10^{-3} = 0$$

$$I_D^2 - 0.04 I_D + 0.144 \cdot 10^{-3} = 0$$

$$\Delta = 0.04 \cdot 0.04 - 4 \cdot 0.144 \cdot 10^{-3} = 16 \cdot 10^{-4} - 5.76 \cdot 10^{-4} = 10.24 \cdot 10^{-4}$$

$$I_D = \frac{0.04 \pm \sqrt{10.24 \cdot 10^{-9}}}{2} = 0.02 \pm \frac{1}{2} \sqrt{10.24 \cdot 10^{-2}} =$$

$$= 0.02 \pm 1.6 \cdot 10^{-2} = 0.02 \pm 0.016 \text{ A} =$$

$$= 20 \pm 16 \text{ mA}$$

a) Presump.  $I_D = 36 \text{ mA}$  ( $I_{DSS} = 9 \text{ mA}$ ),

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_T}\right)^2 \Leftrightarrow \frac{I_D}{I_{DSS}} = \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_T}\right)^2$$

$$\frac{36}{9} = \left(1 + \frac{V_{GS}}{3}\right)^2 \Leftrightarrow \frac{4}{3} = 1 + \frac{V_{GS}}{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{V_{GS}}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\boxed{V_{GS} = 1 \text{ V}}$$

a) Presump.  $I_D = 4 \text{ mA}$

$$\frac{2}{3} = 1 + \frac{V_{GS}}{3} \Rightarrow \frac{V_{GS}}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$\boxed{V_{GS} = -1 \text{ V}} \checkmark$$

$$V_{DSSat} = V_{GS} - V_T = -1 - (-3) = 2 \text{ V.}$$

TECJ aktiv  $V_{DS} > V_{DSSat}$   
 $V_{DS} > 2 \text{ V}$

(6.)

$$V_{DD} = I_D(R_D + R_S) + V_{DS}$$

$$V_{DD} = I_D R_D + I_D R_S + V_{DS}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D - I_D R_S > 2$$

$$V_{DD} - I_D R_D - I_D R_S > 2$$

$$-I_D R_D > 2 + I_D R_S - V_{DD}$$

$$R_D < -\frac{2}{I_D} - R_S + \frac{V_{DD}}{I_D}$$


$$(I_D = 4 \text{ mA}) \quad R_D < \frac{-2}{4} \cdot 10^3 - 250 + \frac{16}{4} \cdot 10^3$$

$$R_D < -500 - 250 + 4000$$

$$R_D < 3250 \Omega$$

$$(R_D < 3.25 \text{ k}\Omega)$$



Regimul dinamic al TEC:

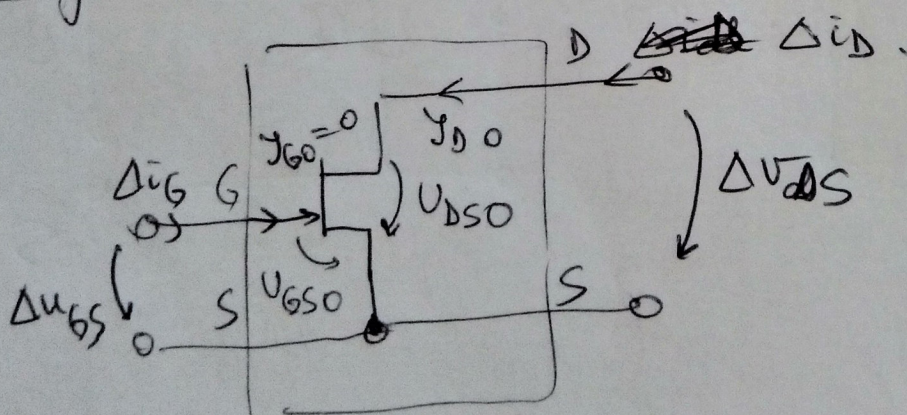

$$i_D = f(u_{GS}, u_{DS})$$


$$\Delta i_D = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{\Delta u_{DS}=0} \cdot \Delta u_{GS} + \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \right|_{\Delta u_{GS}=0} \cdot \Delta u_{DS}$$

$g_m$   $\frac{1}{r_{d}}$

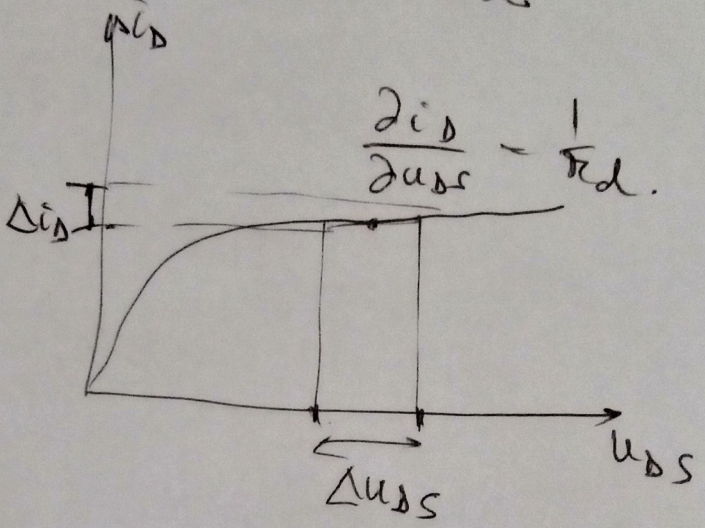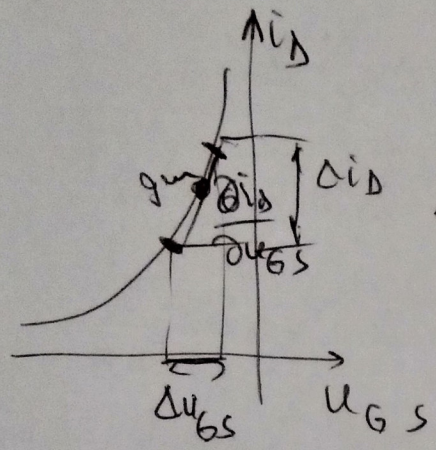


$$\Delta i_D = g_m \cdot \Delta u_{GS} + \frac{1}{r_d} \cdot \Delta u_{DS}$$

schema ech. de semnal mic.

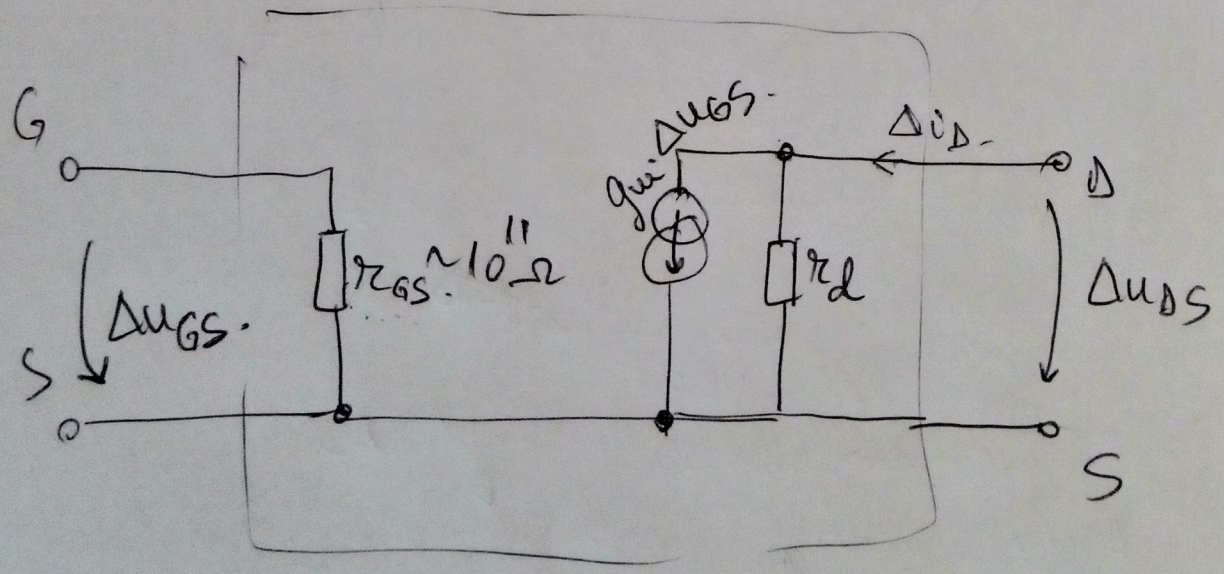




# Amplificatorul TECJ cu SC

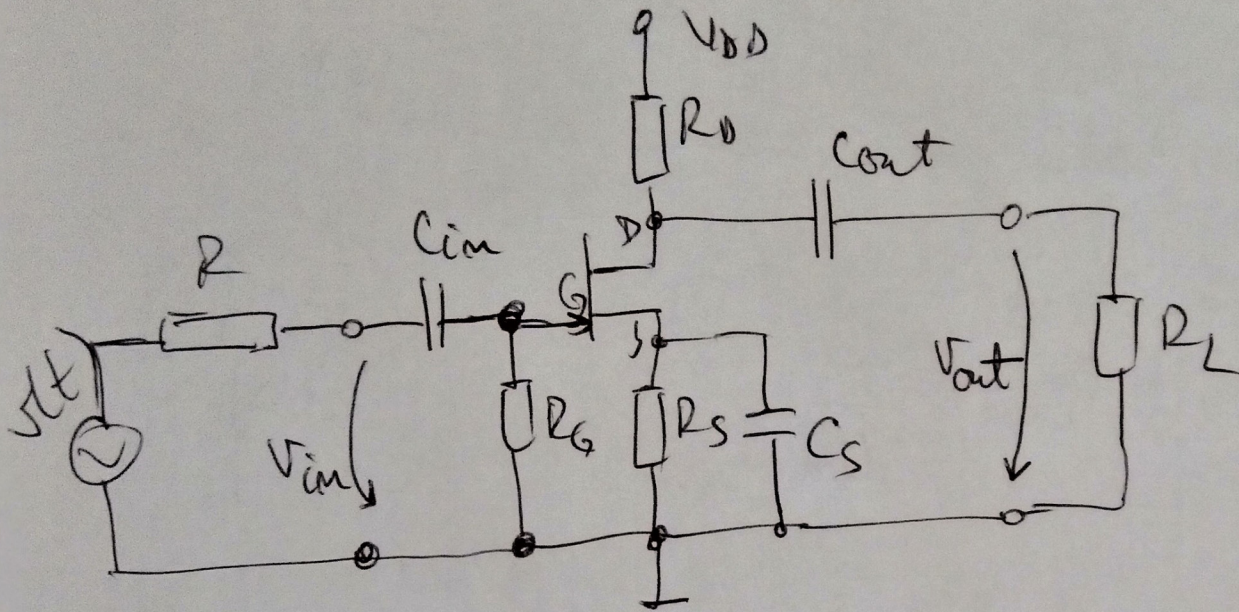


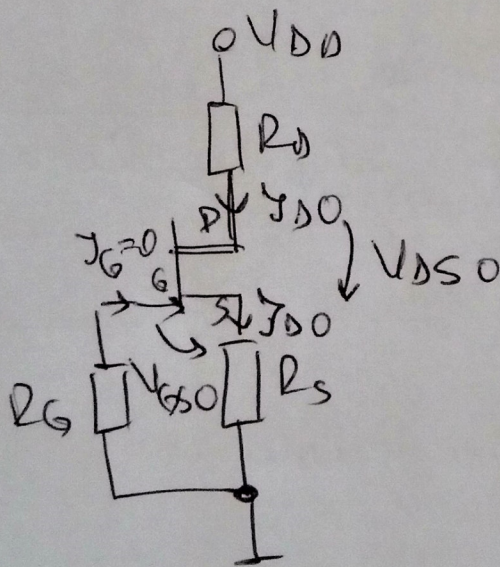
c) Schema echivalentă DC  $\rightarrow$  PSF.




se amosc:  
 $I_{DSS}$   
 $V_T$

e) Schema echivalentă AC:

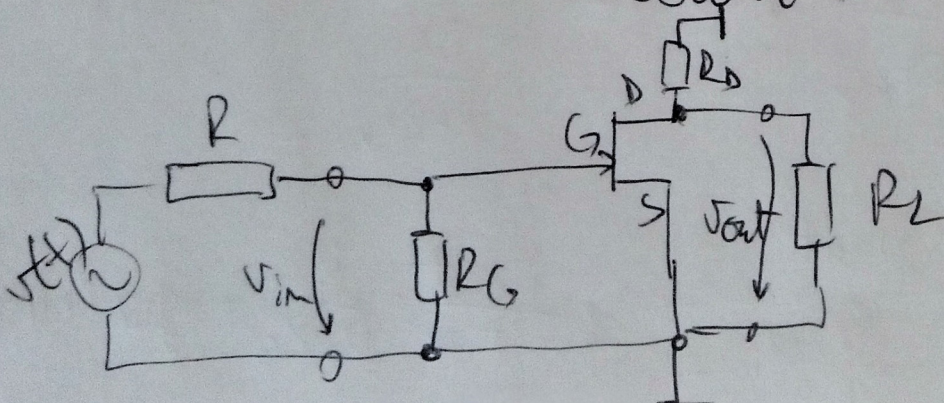

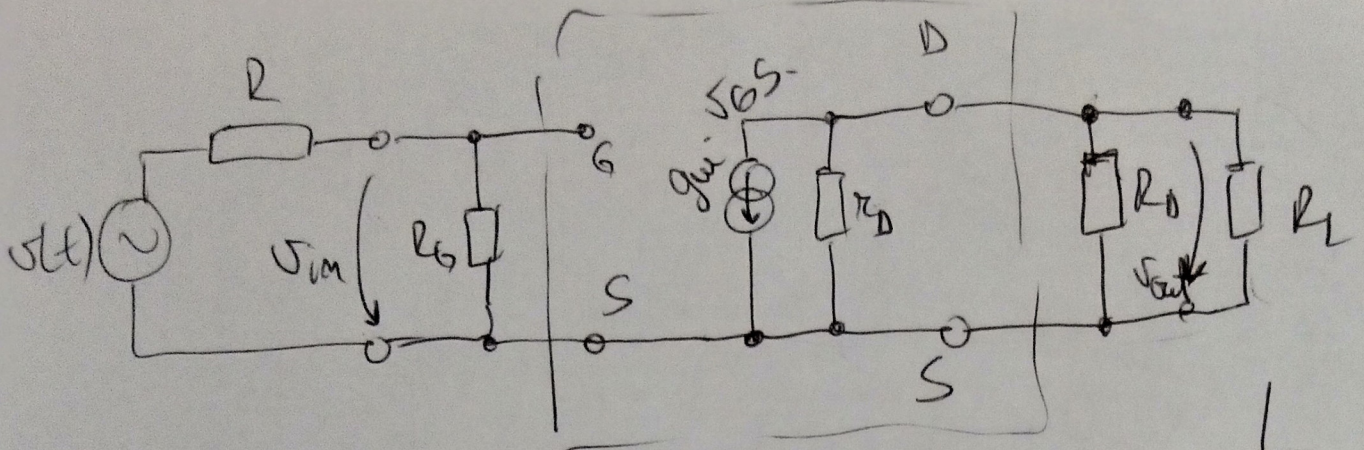

$$R_{in} = R_g = \frac{v_{im}}{i_{im}}$$

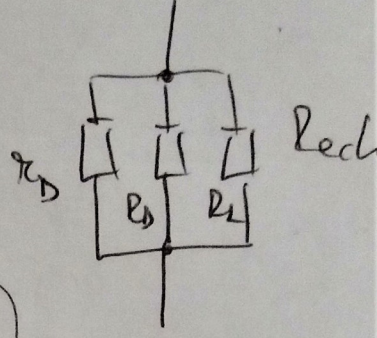

$$R_{out} = r_{ds} \parallel R_D = \frac{1}{\frac{1}{r_{ds}} + \frac{1}{R_D}} = R_{out}$$

căştigul în tensiune

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_{mi} v_{gs} \cdot R_{ech}}{v_{gs}} = -g_{mi} R_{ech}$$

căştigul efectiv în tensiune

$$A_{vS} = \frac{v_{out}}{v}$$


$$v_{in} = \frac{R_g}{R + R_g} \cdot v \Rightarrow v = \frac{v_{in}}{\frac{R_g}{R + R_g}}$$

$$A_{vS} = \frac{v_{out}}{\frac{v_{in}}{\frac{R_g}{R + R_g}}} = \frac{v_{out}}{v_{in}} \cdot \frac{R_g}{R + R_g} = -g_{mi} R_{ech} \frac{R_g}{R + R_g}$$
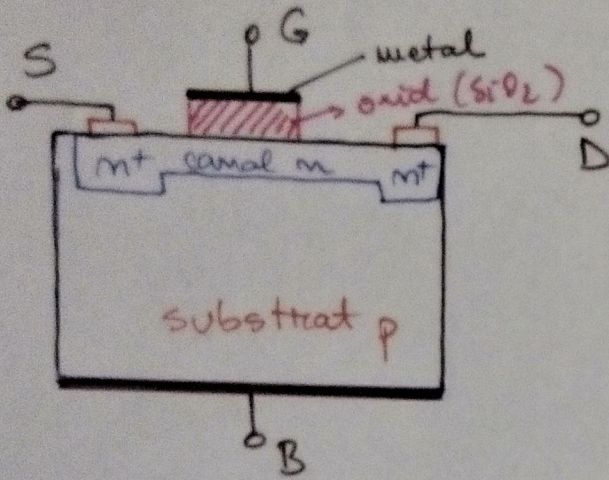
# MOS FET cu canal initial (mai rare) (depletion-type).


MOS = Metal-Oxid-Semiconductor

canal → f. mic.  
 3im → f. mare  
 (servabile)



$V_{GS} = 0$

~~.....~~


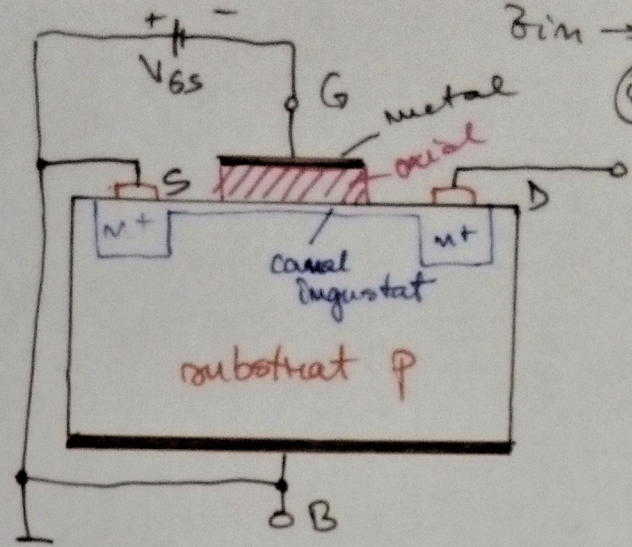


$V_{GS} < 0$


"depletion" sau "sătrăcite"

simboluri:

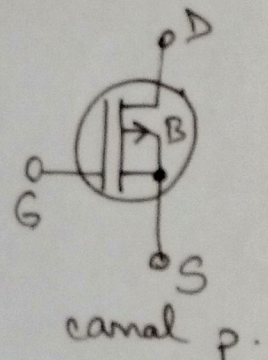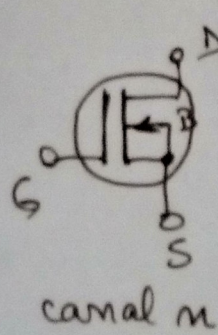- S - sursă (source)
- D - drenă (drain)
- G - grădă (gate)
- B - bază (base) body




"normally-on"

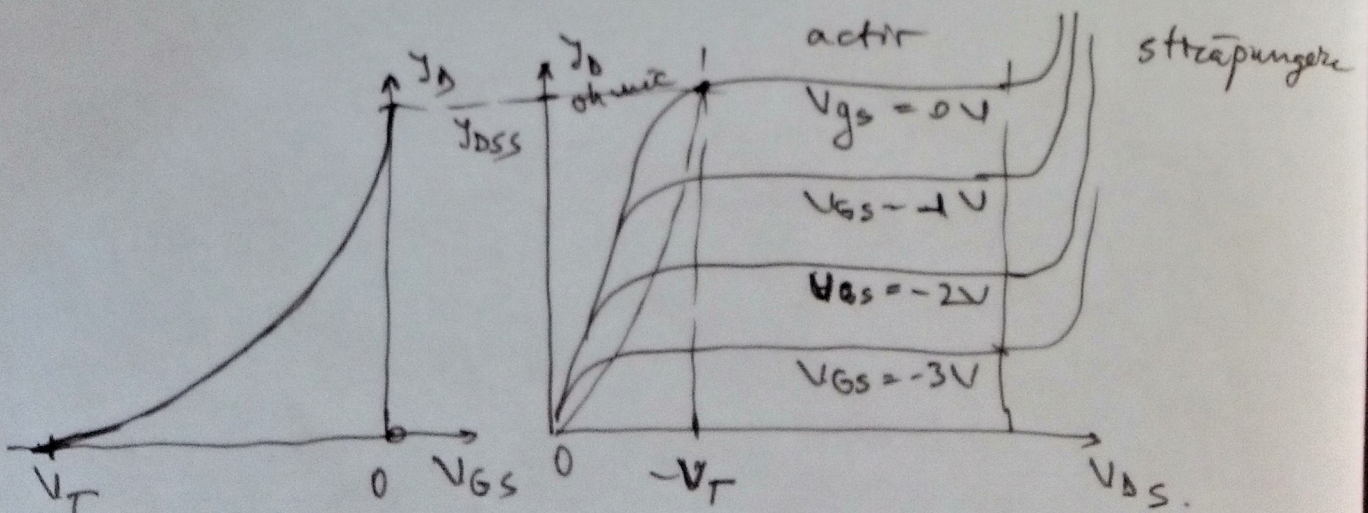


# MOSFET cu canal indus:

("enhancement type")

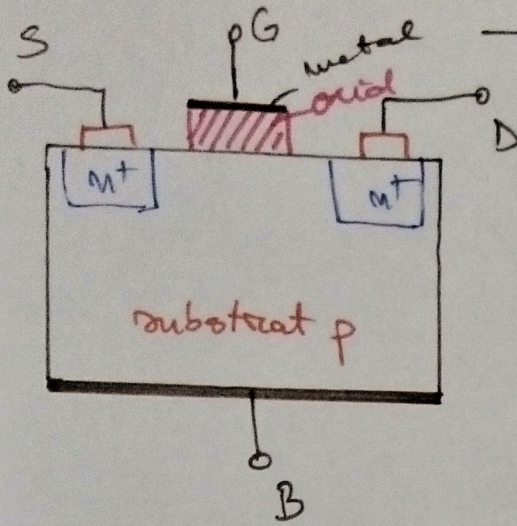

$$V_{GS} = 0$$

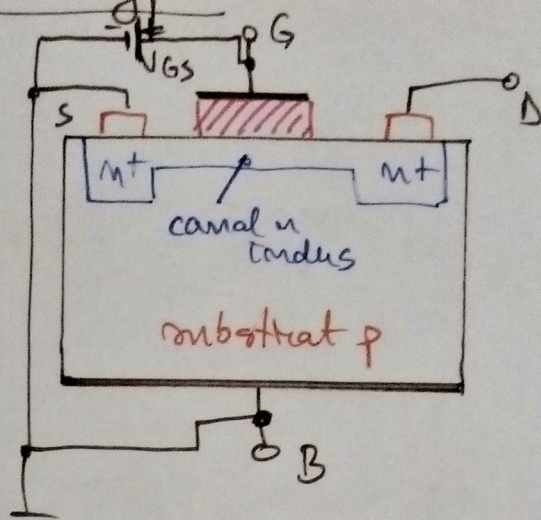


$$V_{GS} > 0$$


"enhancement" sau  
"imbogățire"

- S - sursă
- D - drenă
- G - grădă
- B - bază (body)

Simboluri:


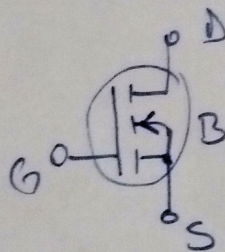


canal  
n

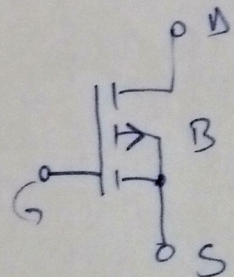

canal  
p


"normally - OFF"

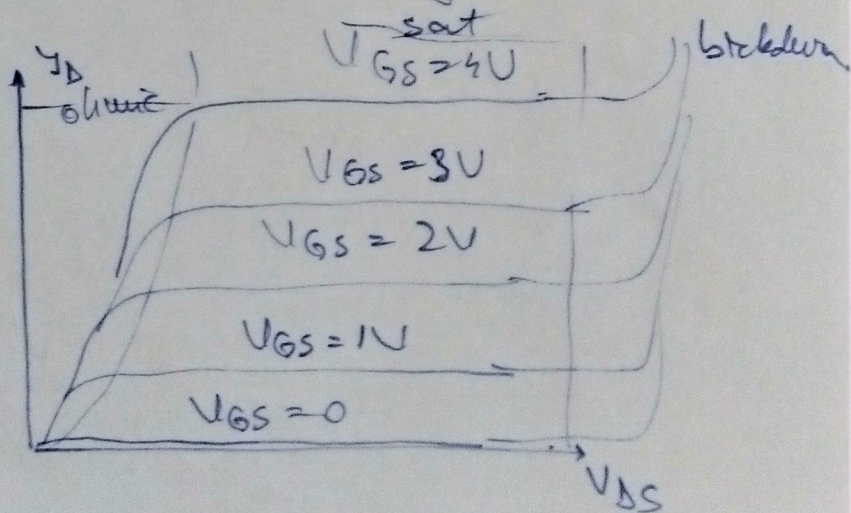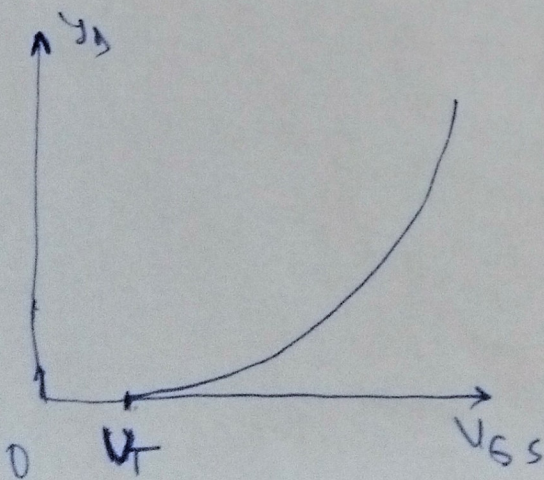

on mode	$V_{GS} > 0$	$V_{GS} < 0$	$V_{GS} = 0$
n-type	ON	OFF	OFF
p-type	OFF	ON	OFF



ON = short  
OFF = open

CMOS "NOT":

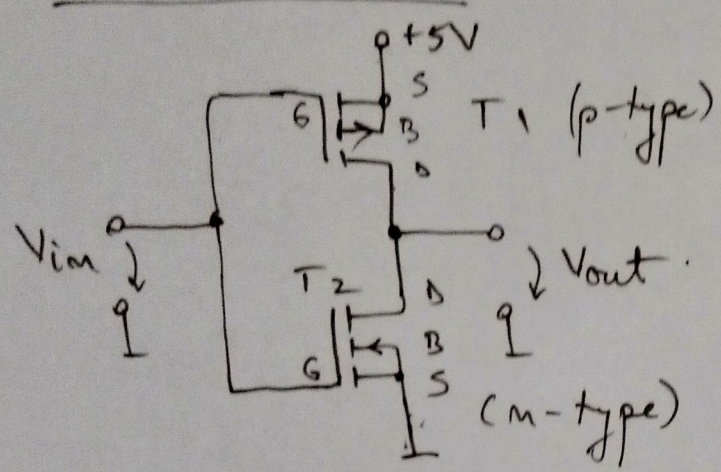

$V_{in}$	$T_1$	$T_2$	$V_{out}$
5V	OFF	ON	0V
0V	ON	OFF	5V

CMOS "NAND":

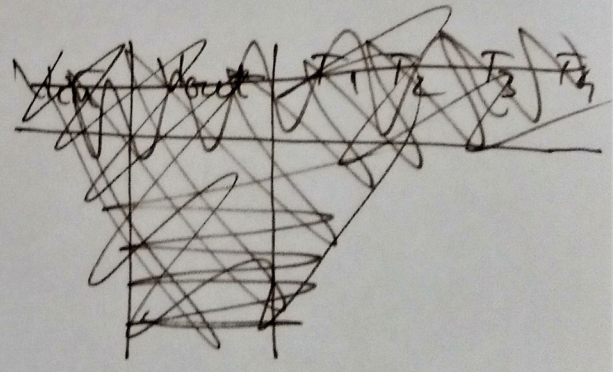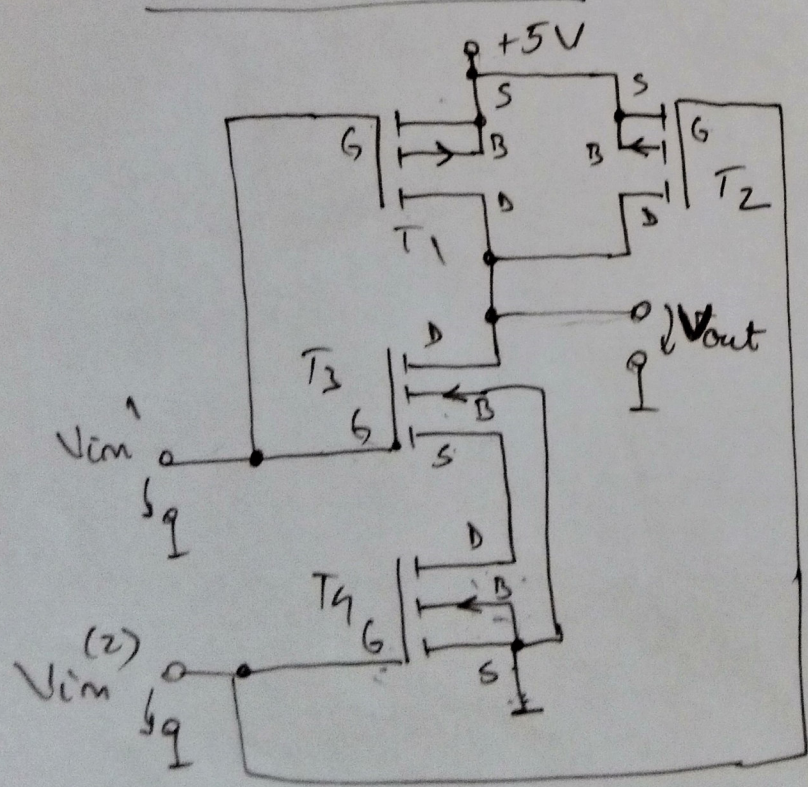

$V_{in}^1$	$V_{in}^2$	$V_{out}$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$
0V	0V	5V	ON	ON	OFF	OFF
0V	5V	5V	ON	OFF	OFF	ON
5V	0V	5V	OFF	ON	OFF	OFF
5V	5V	0V	OFF	OFF	ON	ON

$T_1, T_2 \rightarrow$  p-type  
 $T_3, T_4 \rightarrow$  n-type.