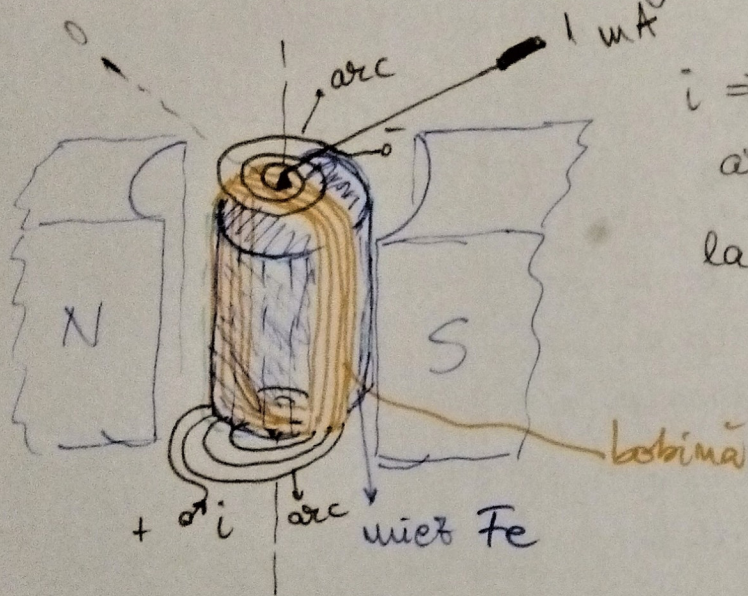


Măsurarea mărimilor electrice
cu AO:

1) Voltmeter analogic DC:

Indicator D'Arsonval: (galvanometer).



$$i \Rightarrow \vec{B} \Rightarrow \vec{F}_{mag}$$

$$arc \Rightarrow \vec{F}_{el}$$

la echilibru

$$F_{mag} = F_{el}$$

$$(sau F_{mag} = F_{el})$$


→ ampermetru.

$$R \approx 100 \Omega \rightarrow k \Omega$$

FSD: Full-Scale deflection. → 1 mA.


LF351 → JFET op-amp.
Zim mare

max deflection of 1 mA.

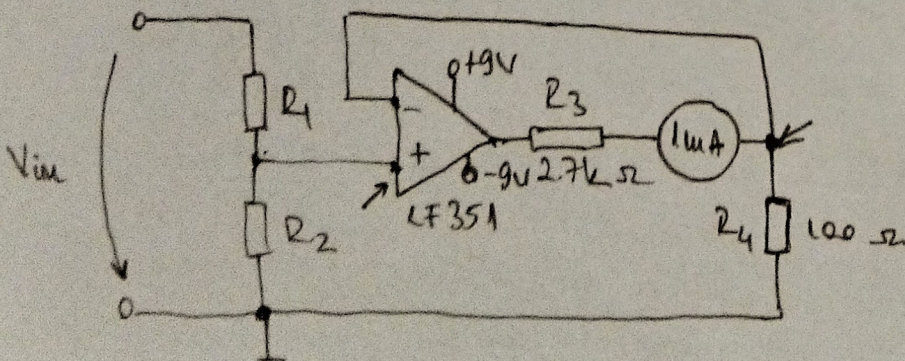


V_{in}^{max}	R_1	R_2
1000 V	10MΩ	1kΩ
100 V	10MΩ	10kΩ
10 V	10MΩ	100kΩ
1 V	900kΩ	100kΩ
0.1 V	0	100kΩ

o) Ampèremètre DC:

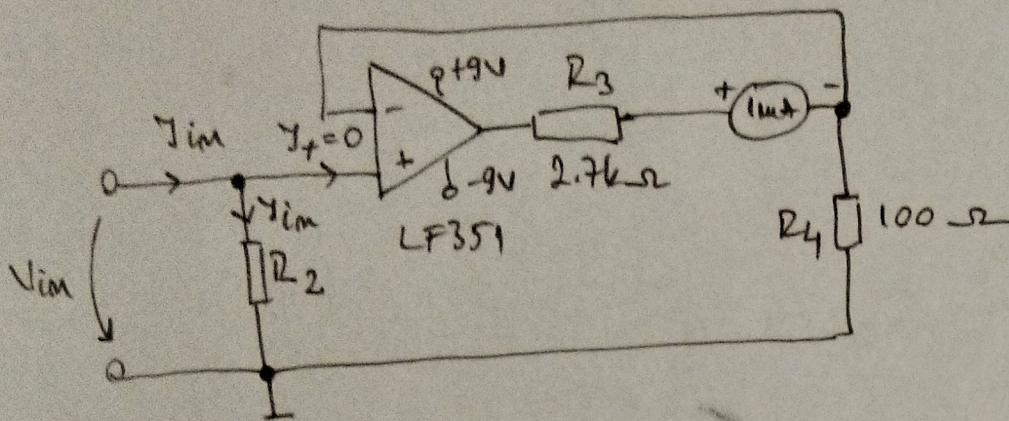


I_{max}	R_2
1A	0.1 Ω
100mA	1 Ω
10mA	10 Ω
1mA	100 Ω
100 μ A	1k Ω
10 μ A	10k Ω
1 μ A	100k Ω

i) Milivoltmètre AC:

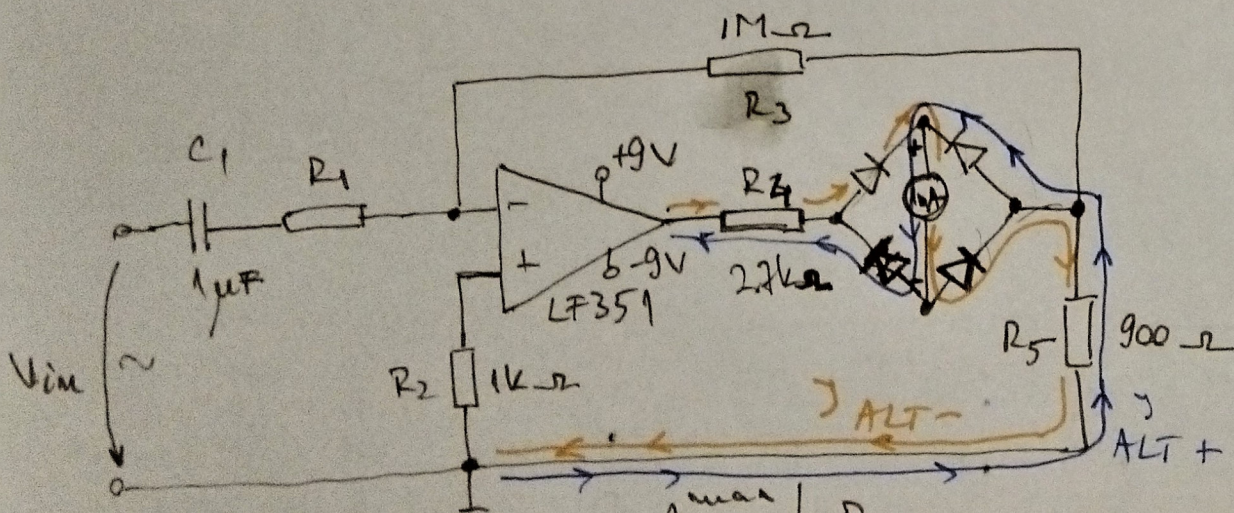


A_{im}^{max}	R_1
1V	1M Ω
100mV	100k Ω
10mV	10k Ω
1mV	1k Ω


2) Multimetru digital - schema bloc:

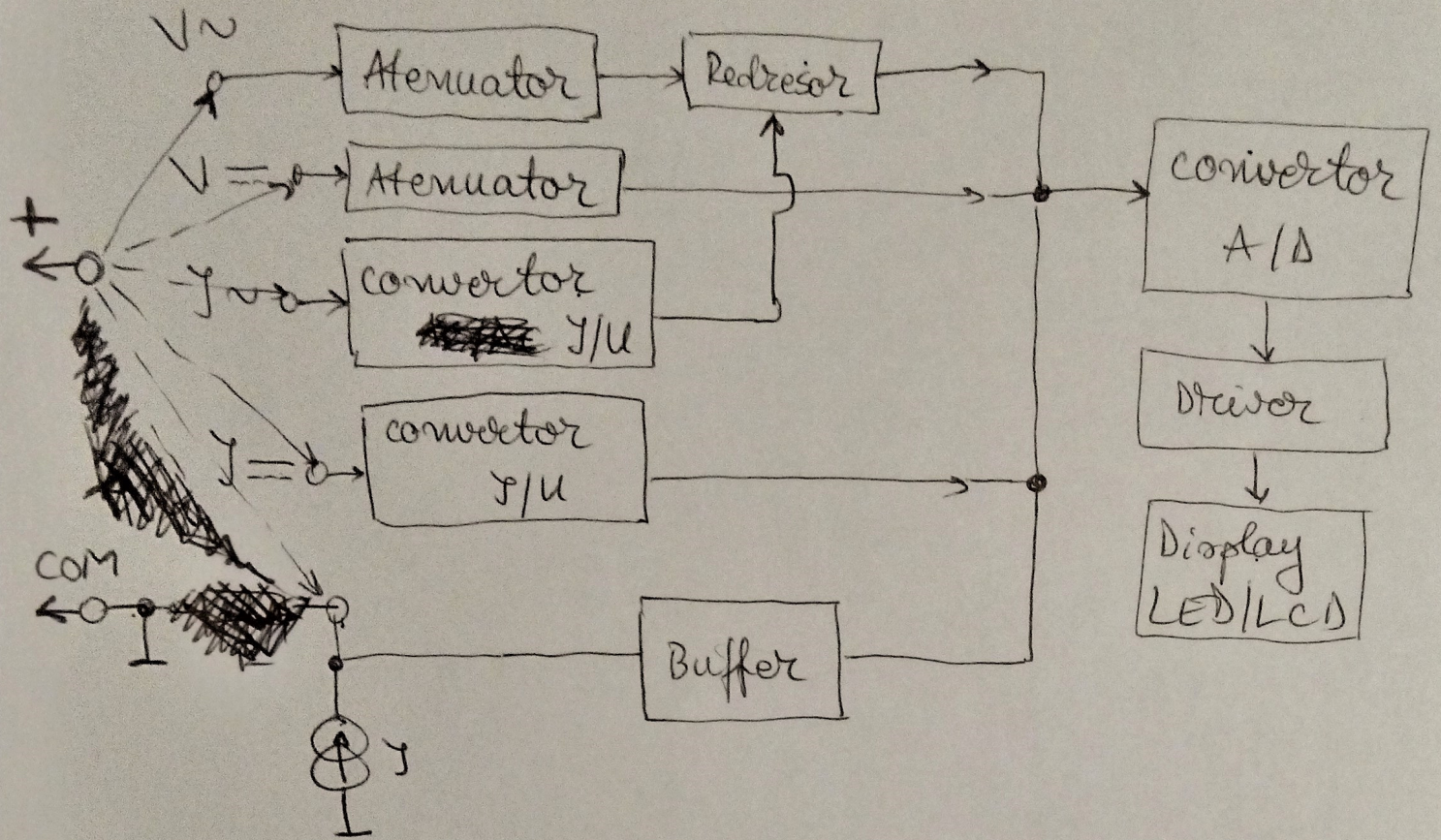

Circuitul integrat 555

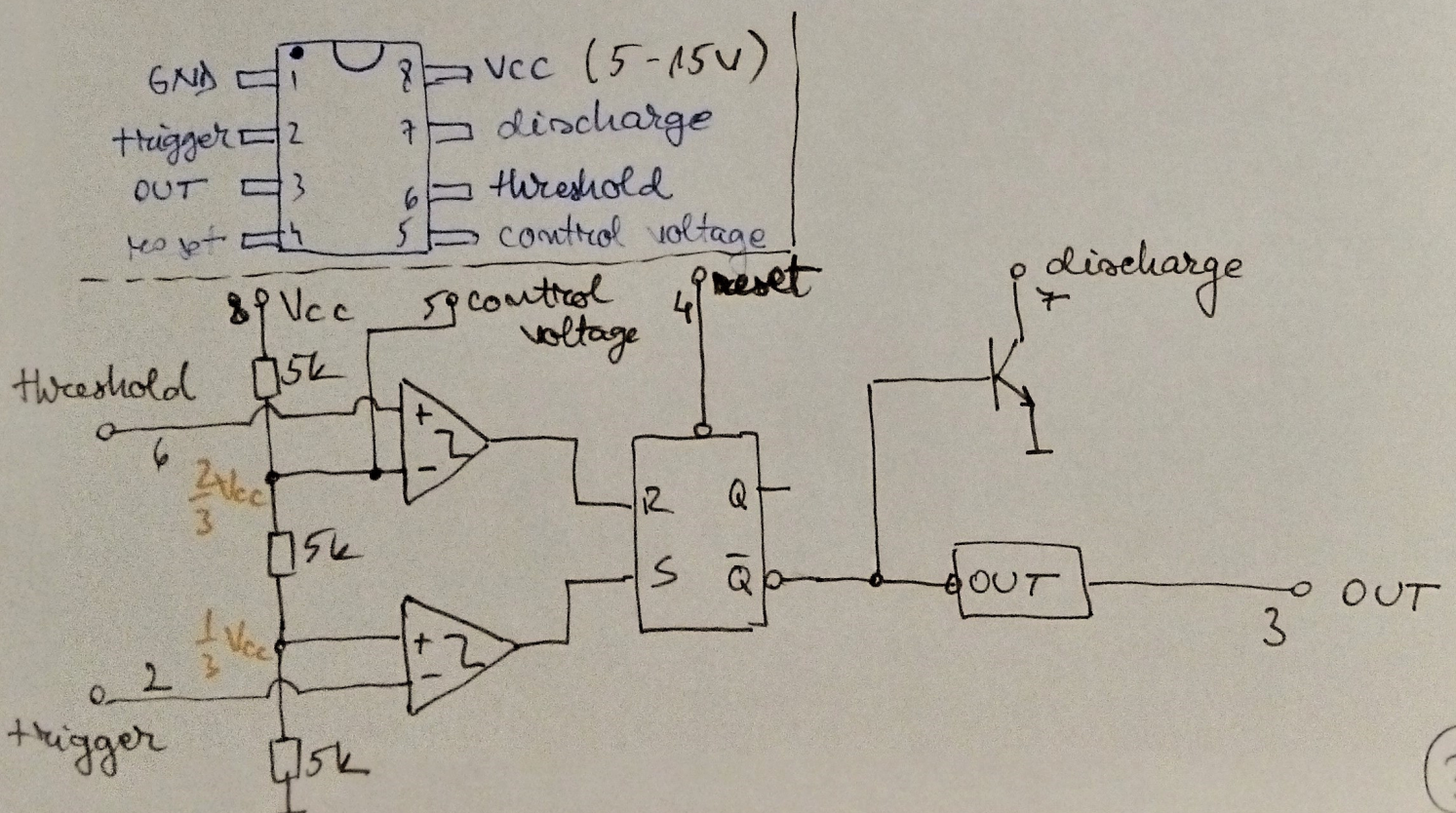

Model bistabil:

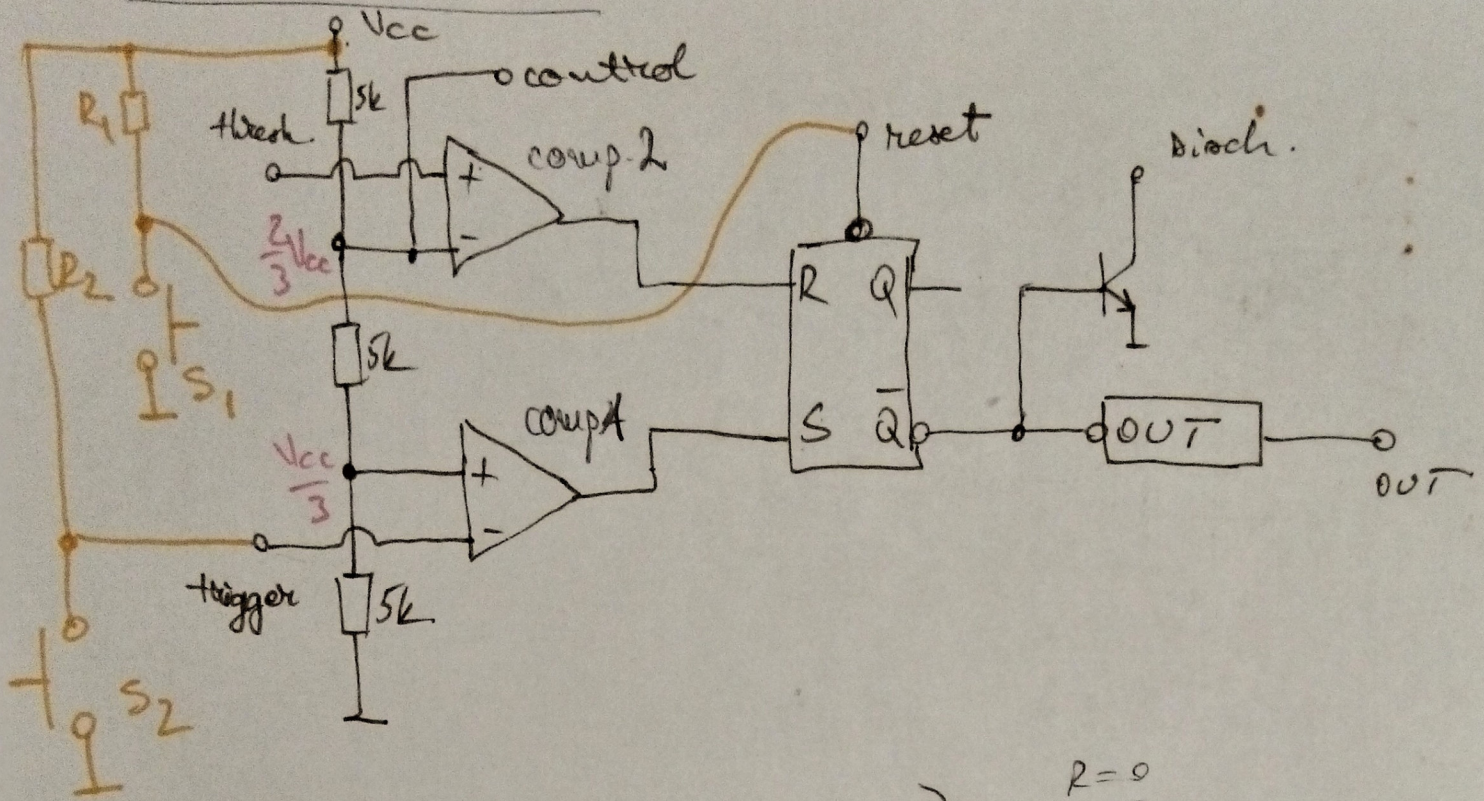


S_1, S_2 off \Rightarrow reset = 1 (inactive) -
 $\left. \begin{matrix} \text{comp 2} = 0 \\ \text{comp 4} = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} R = 0 \\ S = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} Q = 0 \\ \bar{Q} = 1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \text{OUT} = 0.$

$\left. \begin{matrix} S_1 \text{ off} \\ S_2 \text{ on} \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} \text{reset} = 1 \\ \text{comp 2} = 0 \\ \text{comp 4} = 1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} R = 0 \\ S = 1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} Q = 1 \\ \bar{Q} = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \text{OUT} = 1.$

~~###~~ $\left. \begin{matrix} S_1 \text{ on} \\ S_2 \text{ off} \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} \text{reset} = 0 \\ \text{comp 4} = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} R = 0 \\ S = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} Q = 0 \\ \bar{Q} = 1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \text{OUT} = 0.$

$\left. \begin{matrix} S_1 \text{ on} \\ S_2 \text{ on} \end{matrix} \right\} \Rightarrow \text{OUT} = 0$
 (reset \Rightarrow ignorarea S, R).

d) Model monostabil:

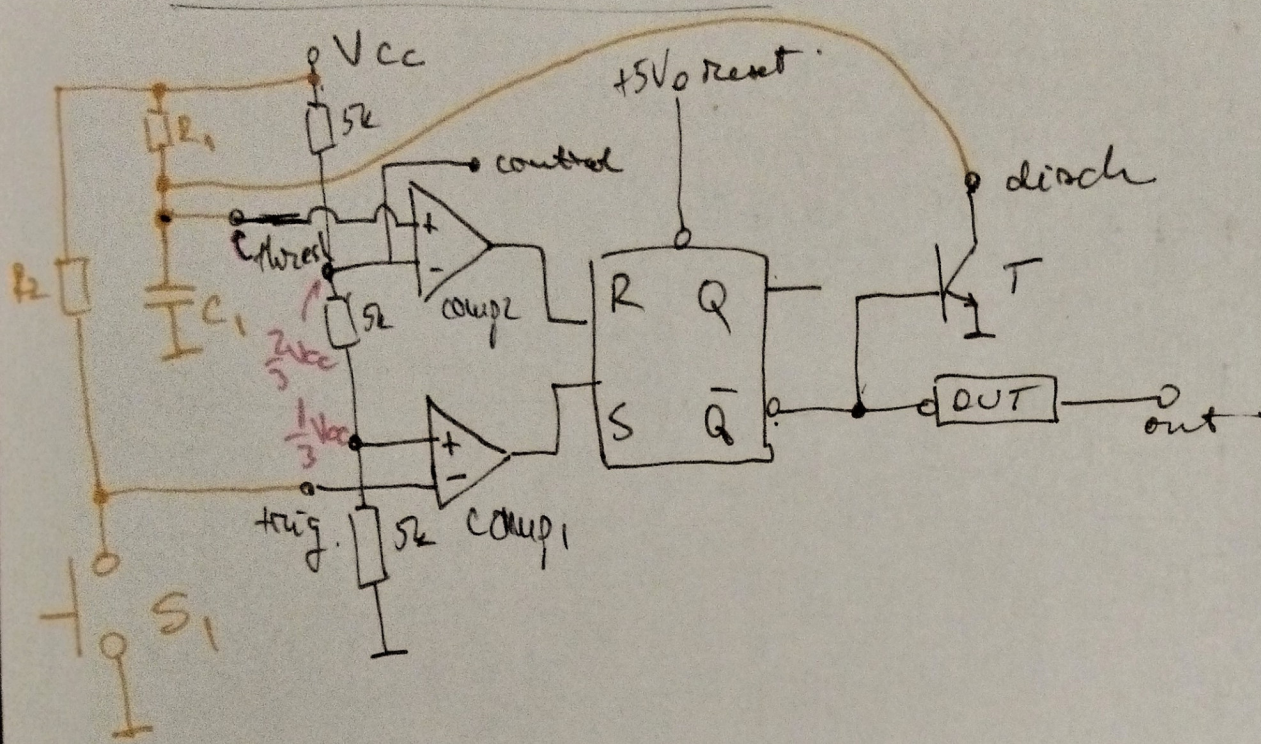

$$S_1 \text{ off} \Rightarrow \begin{cases} \text{comp}_1 \text{ out} = 0 \\ \text{comp}_2 \text{ out} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S = 0 \\ R = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q = 0 \\ \bar{Q} = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{OUT} = 0$$

\Rightarrow baza T \uparrow \Rightarrow T conductie \Rightarrow thresh. prin scutirea la 0V.

$$\begin{matrix} \text{1} \\ \text{0} \end{matrix} \begin{matrix} \text{high} \\ \text{low} \end{matrix} \\ S_1 \text{ on} \Rightarrow \text{comp}_1 \text{ out} = 1 \Rightarrow S = 1 \Rightarrow \bar{Q} = 0 \Rightarrow \text{OUT} = 1$$


\Rightarrow T blocat \Rightarrow

\Rightarrow C_1 se încarcă prin R_1 până la $\frac{2}{3} V_{cc}$
 $\parallel V_{cap}$


La $\frac{2}{3} V_{cc} = V_{cap} \Rightarrow$

\Rightarrow comp2 out = 1 \Rightarrow R = 1 \Rightarrow $\bar{Q} = 1 \Rightarrow$ OUT = 0
 \Rightarrow T conductie \Rightarrow C se descarcă prin T.

$$t_{ON} = 1.1 \times C_1 \times R_1$$

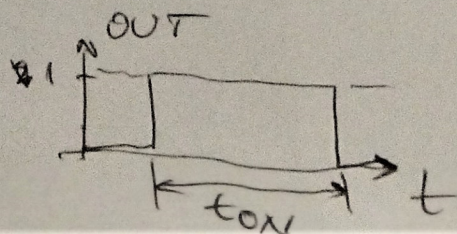

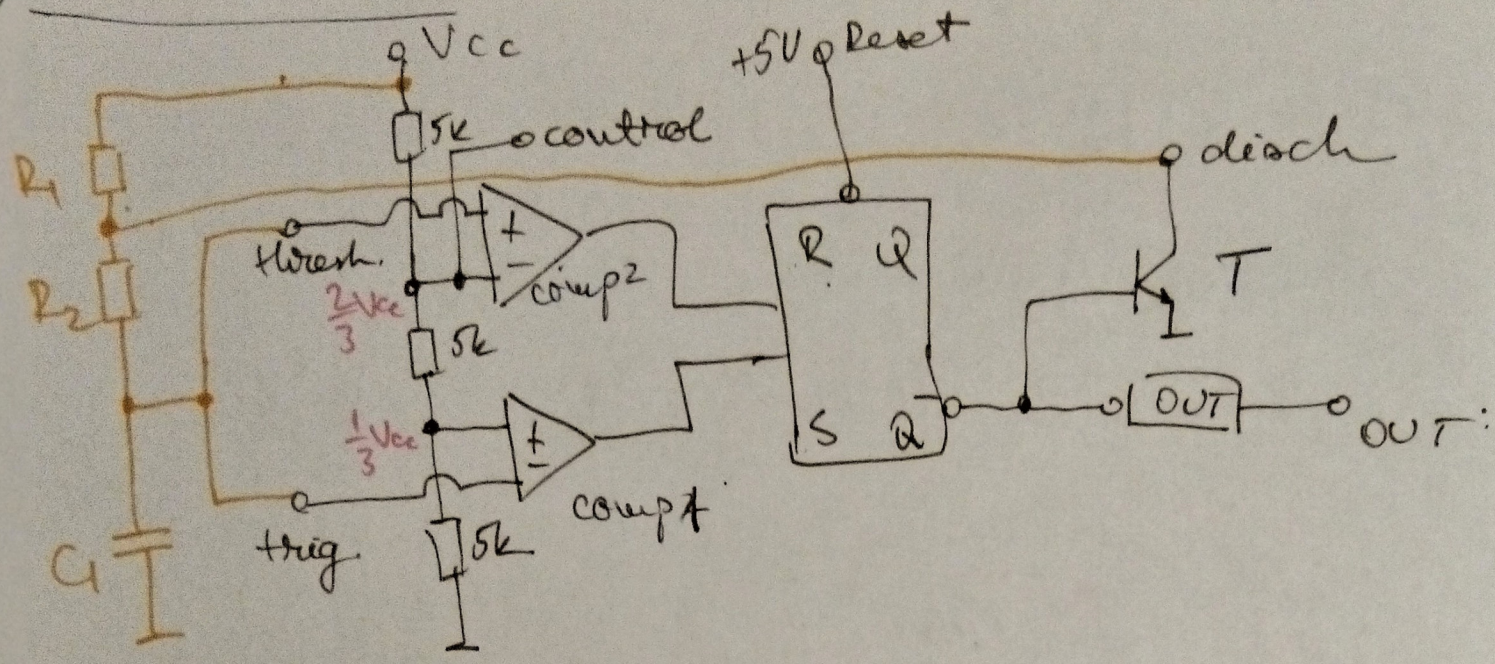1) Modul astabil : (oscilator / multivibrator)



La $t=0$ $comp1 = 1 \Rightarrow S=1$
 $comp2 = 0 \Rightarrow R=0.$ } $\Rightarrow \bar{Q} = 0 \Rightarrow out = 1$
 \Downarrow
 T blocat

* 1) C_1 se încarcă prin R_1 și R_2

2) Dacă $V_{cap} = \frac{1}{3} V_{cc} \Rightarrow comp1 = 0$, dar
 $S=0 \Rightarrow \bar{Q} = 0$
 \Downarrow
 $out = 1$

3) Dacă $V_{cap} = \frac{2}{3} V_{cc} \Rightarrow comp2 = 1$
 $comp1 = 0 \Rightarrow S=0$ } $\Rightarrow R=1$
 $\Rightarrow \bar{Q} = 1 \Rightarrow out = 0$
 \Downarrow
 T conducție. \Rightarrow

$\Rightarrow C_1$ se descarcă prin R_2 până la $V_{cap} = \frac{1}{3} V_{cc}$
 $V_{cap} < \frac{2}{3} V_{cc} \Rightarrow comp2 = 0$ } SR "no change"
 $comp1 = 0$

La $V_{cap} = \frac{1}{3} V_{cc} \Rightarrow comp1 = 1 \Rightarrow S=1 \Rightarrow \bar{Q} = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow T$ blocat \rightarrow go to *

$$T_H = 0.693 \times (R_1 + R_2) \times C_1 \rightarrow \text{time "high"}$$

$$T_L = 0.693 \times R_2 \times C_1 \rightarrow \text{time "low"}$$

Perioada unui ciclu

$$T = T_H + T_L = 0.693 \times (R_1 + 2R_2) \times C_1$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.693} \cdot \frac{1}{(R_1 + 2R_2)C_1} = 1.44 \cdot \frac{1}{(R_1 + 2R_2)C_1}$$

T_H, T_L pot fi modificate dacă R_1 și R_2 se înlocuiesc cu rezistențe variabile (potențiometre).
→ (implicit T, f).